

DAY-2

#100DAYSOFRTL

AIM:--implement half adder using Verilog.


RTL CODE:--

```
1 module ha(input a,b, output sum,carry);  
2  
3     assign sum=a^b;  
4     assign carry=a&b;  
5  
6 endmodule  
7  
8  
9  
10  
11
```

TESTBENCH:--

```
1 module ha_tb();
2
3 reg a,b;
4 wire sum,carry;
5
6 ha dut(a,b,sum,carry);
7 initial begin
8
9     a=0;b=0;
10
11     #10
12     a=0;b=1;
13
14     #10
15     a=1;b=0;
16
17     #10
18     a=1;b=1;
19
20 end
21
22
23 endmodule
24
```

WAVEFORM:--

 

SCHEMATIC:--

