

# DAY-70

## #100DAYSOFRTL

**AIM:---** IMPLEMENTATION OF 4-BIT DOWN COUNTER.


**VERILOG CODE:--**

```
1 module fourbitdown( clk,rst,out);  
2  
3 input clk,rst;  
4 output reg[3:0] out ;  
5  
6 always@(posedge clk)  
7 begin  
8  
9 if(rst==0)  
10 out<=0;  
11  
12 else  
13 out<=out-1;  
14  
15  
16 end  
17 endmodule  
18
```

## TESTBENCH CODE:---

```
1  module fourbitdown_tb();
2
3      reg clk,rst;
4      wire out;
5
6      fourbitdown dut ( clk,rst,out);
7
8      ○ always #5 clk=~clk;
9
10     initial
11     begin
12         ○ clk=0;rst=0;
13
14         ○ #10 rst=1;
15         ○ #10 rst=0;
16         ○ #10 rst=1;
17         ○ #10 rst=0;
18         ○ #10 rst=1;
19         ○ #10 rst=1;
20         ○ #10 rst=0;
21         ○ #10 rst=0;
22         ○ #10 rst=1;
23         ○ ➡ $finish ;
24
25
26     end
27 endmodule
28
```

## WAVEFORM:-----

 

## SCHEMATIC :-----

