

DAY-82

#100DAYSOFRTL

AIM:--- IMPLEMENTATION OF SERIAL ADDER.


VERILOG CODE:--

```
1 module Serial_Adder
2     ( input clk,reset,
3       input a,b,cin,
4       output reg s,cout
5     );
6
7     reg c,flag;
8
9     always@(posedge clk or posedge reset)
10    begin
11        if(reset == 1) begin
12            s = 0;
13            cout = c;
14            flag = 0;
15        end else begin
16            if(flag == 0) begin
17                c = cin;
18                flag = 1;
19            end
20            cout = 0;
21            s = a ^ b ^ c;
22            c = (a & b) | (c & b) | (a & c);
23        end
24    end
25
26 endmodule
27
```

TESTBENCH CODE:---

```
1 module Serial_Adder_tb();
2 ...
21     .s(s),
22     .cout(cout)
23 );
24
25 //generate clock with 10 ns clock period.
26 always
27     #5 clk = ~clk;
28
29 initial begin
30     // Initialize Inputs
31     clk = 1;
32     reset = 0;
33     a = 0;
34     b = 0;
35     cin = 0;
36     reset = 1;
37     #20;
38     reset = 0;
39
40     //add two 4 bit numbers, 1111 + 1101 = 11101
41     a = 1; b = 1; cin = 1;    #10;
42     a = 1; b = 0; cin = 0;    #10;
43     a = 1; b = 1; cin = 0;    #10;
44     a = 1; b = 1; cin = 0;    #10;
45     reset = 1;
46     #10;
47     reset = 0;
48     //add two 5 bit numbers, 11011 + 10001 = 101101
49     a = 1; b = 1; cin = 1;    #10;
50     a = 1; b = 0; cin = 0;    #10;
```

WAVEFORM:-----

 

SCHEMATIC BLOCK :-----

