

## DAY-42

### #100DAYSOFRTL

**AIM:--IMPLEMENTATION OF T FLIP-FLOP.**


**VERILOG CODE:--**

```
1 module tff(clk,t,q);
2
3 input clk,t;
4 output reg q;
5
6 always @(posedge clk)
7 begin
8     if (t==0)
9         q=q;
10
11     else
12         q=(~q);
13
14 end
15 endmodule
```

## TESTBENCH CODE:--

```
1  module tff_tb();  
2  
3  reg clk,t;  
4  wire q;  
5  
6  tff dut (clk,t,q);  
7  
8  always #5 clk=~clk;  
9  
10 initial  
11 begin  
12  
13     clk=0;t=0;  
14  
15     #10 clk=1;  
16  
17     #10 t=0;  
18     #10 t=1;  
19  
20     $finish;  
21  
22 end  
23 endmodule
```

### WAVEFORM:--

 

### SCHEMATIC:--

