

DAY-13

#100DAYSOFRTL

AIM:--IMPLEMENTATION OF 4:2 ENCODER.


VERILOG CODE:--

```
1 module encoder4(x, y);
2     input [3:0] x;
3     output [1:0] y;
4     reg y;
5
6     always @(*)          // Continuous assignment
7     begin
8         case(x)
9             4'b1000 : y = 2'b00;
10            4'b0100 : y = 2'b01;
11            4'b0010 : y = 2'b10;
12            4'b0001 : y = 2'b11;
13            default: y = 2'b00;
14        endcase
15    end
16 endmodule
17
```

TESTBENCH CODE:--

```
1 module encoder4_tb();
2
3     reg [3:0] x;
4     wire [1:0] y;
5
6     encoder4 dut(x, y);
7
8     initial begin
9
10
11
12         x = 4'b1000; #10;
13
14         x = 4'b0100; #10;
15
16         x = 4'b0010; #10;
17
18         x = 4'b0001; #10;
19
20         $finish;
21     end
22
23 endmodule
24
```

WAVEFORM:--

 

SCHEMATIC:--

