

DAY-16

#100DAYSOFRTL

AIM:--IMPLEMENTATION OF 3:8 DECODER


VERILOG CODE:--

```
1 module decoder3_to_8( in,out, en);
2 input [2:0] in;
3 input en;
4 output [7:0] out;
5 reg [7:0] out;
6
7 always @( in or en)
8     begin
9
10         if (en)
11             begin
12                 out=8'd0;
13                 case (in)
14                     3'b000: out[0]=1'b1;
15                     3'b001: out[1]=1'b1;
16                     3'b010: out[2]=1'b1;
17                     3'b011: out[3]=1'b1;
18                     3'b100: out[4]=1'b1;
19                     3'b101: out[5]=1'b1;
20                     3'b110: out[6]=1'b1;
21                     3'b111: out[7]=1'b1;
22                     default: out=8'd0;
23                 endcase
24             end
25         else
26             out=8'd0;
27         end
28     endmodule
```

TESTBENCH CODE:--

```
1  module decoder_tb;
2  wire [7:0] out;
3  reg en;
4  reg [2:0] in;
5  integer i;
6
7  decoder3_to_8 dut(in,out,en);
8
9  initial begin
10     $monitor( "en=%b, in=%d, out=%b ", en, in, out);
11     for ( i=0; i<16; i=i+1)
12         begin
13             {en,in} = i;
14             #1;
15         end
16     $finish;
17 end
18 endmodule
```

WAVEFORM:--

 

SCHEMATIC:--

