

DAY-8

#100DAYSOFRTL

AIM:--IMPLEMENTATION OF 4-BIT GREY TO BINARY CODE GENERATOR.


VERILOG RTL CODE:--

```
1 module gr_to_bin(  
2     input [3:0] g,  
3     output reg [3:0] b  
4 );  
5  
6     always @* begin  
7         b[0] = g[0] ^ b[1];  
8         b[1] = b[2] ^ g[1];  
9         b[2] = b[3] ^ b[2];  
10        b[3] = g[3];  
11    end  
12  
13 endmodule  
14
```

TESTBENCH CODE:--

```
1 module gr_to_bin_tb;
2     wire [3:0]b;
3     reg [3:0]g;
4
5     gr_to_bin dut (b,g);
6
7     initial begin
8         g=4'b0000;
9         #10 g=4'b0001;
10        #10 g=4'b0010;
11        #10 g=4'b0011;
12        #10 g=4'b0100;
13        #10 g=4'b0101;
14        #10 g=4'b0110;
15        #10 g=4'b0111;
16        #10 g=4'b1000;
17        #10 g=4'b1001;
18        #10 g=4'b1010;
19        #10 g=4'b1011;
20        #10 g=4'b1100;
21        #10 g=4'b1101;
22        #10 g=4'b1110;
23        #10 g=4'b1111;
24    end
25 endmodule
```

WAVEFORM:--

 

SCHEMATIC:--

