

DAY-41

#100DAYSOFRTL

AIM:--IMPLEMENTATION OF D FLIP-FLOP WITH SYN RST.


VERILOG CODE:--

```
1 module dffsynrst (clk,reset,d,q);  
2 input clk,reset,d;  
3 output reg q;  
4  
5 always @ (posedge clk)begin  
6     if(reset)  
7         q <= 0;  
8     else  
9         q <= d;  
10 end  
11  
12 endmodule
```

TESTBENCH CODE:--

```
1 module dffsynrst_tb;
2
3     reg clk, rst, d;
4     wire q;
5
6     dffsynrst dff_inst (clk,rst,d,q);
7
8     always #5 clk = ~clk;
9
10    initial begin
11
12        clk = 0;
13        rst = 0;
14        d = 0;
15
16        #20 rst = 1;
17        #20 rst = 0;
18
19        #10 d = 1; // Apply input D = 1
20        #10 d = 0; // Apply input D = 0
21
22        #20 d = 1; // Apply input D = 1
23        #20 d = 1; // Apply input D = 1
24
25        #20 d = 0; // Apply input D = 0
26        #20 d = 1; // Apply input D = 1
27    $finish;
28    end
29
30
31 endmodule
```

WAVEFORM:--

 

SCHEMATIC:--

