

# DAY-9

## #100DAYSOFRTL

**AIM:--IMPLEMENTATION OF 2:1 MUX .**


**VERILOG RTL CODE:---**

```
1  module mux2(s,i0,i1,y);  
2  input s,i0,i1;  
3  output reg y;  
4  
5  always@(*)  
6  begin  
7  
8  if(s)  
9  y=i1;  
10  
11  else  
12  y=i0;  
13  
14  
15  end  
16  
17  endmodule
```

## TESTBENCH CODE:--

```
1  module mux2_tb;
2      reg i0,i1,s;
3      wire y;
4
5      mux2 dut (s,i0,i1,y);
6
7      initial
8      begin
9
10         s=0;i0=0;i1=0;#10;
11         s=0;i0=0;i1=1;#10;
12         s=0;i0=1;i1=0;#10;
13         s=0;i0=1;i1=1;#10;
14
15         s=1;i0=0;i1=0;#10;
16         s=1;i0=0;i1=1;#10;
17         s=1;i0=1;i1=0;#10;
18         s=1;i0=1;i1=1;#10;
19
20     end
21
22 endmodule
```

## WAVEFORM:--

 

## SCHEMATIC:--

